
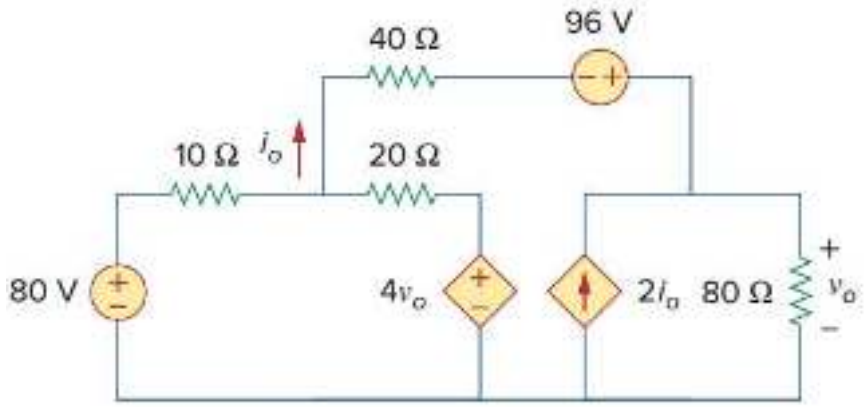
Q1: Find the values of v_0 and i_0 , Show equations & steps. (12 marks)




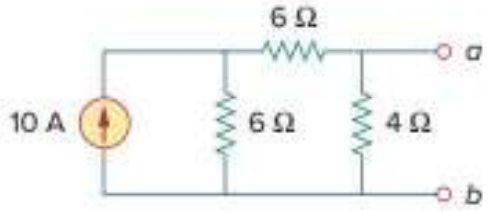Q2: For the shown figure, find the following: (8 marks)



1. Thevenin's equivalent circuit.
2. Norton's equivalent circuit.

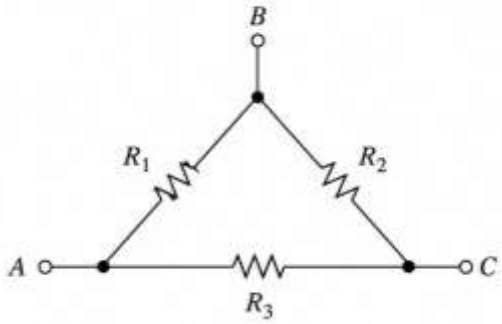Q3: Write ∇-Y transformation equations in figure. (5 marks)



Q4: Prove that The maximum power transferred is $\frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$. (5 marks)

ملاحظة: بعض القيم في الامتحان كانت مختلفة في السؤالين 1 و2، لكن نفس الفكرة للسؤال.